bu projede for generate ve if generate ifadesini pekiştirme amaçlıyarak 8 toplayıcı örnegi ile gösterilmiştir .n_i = 0 da yarım toplayıcı ,n_i 0 dan farklı deger aldıgında tam toplayıcı devresi yapmıştır. simule edilip benzetim yapılmıştır.

dogrulaması

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

+ B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

CoutS7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0

0000001

+ 11111111

111111111