bu projede vhdl dili ile generic toplayıcı(top) yapılmış ve alt devre olarak tam toplayıcı kullanılmıştır. generic kullanarak istedigimiz sayısada toplayıcıyı oluşturmak için kullanabiliriz. 4 bit 8 bit test edilmiştir.kod gerçeklenmiş ve simule edilmiştir.

Cin

A3 A2 A1 A0

+ B3 B2 B1 B0

Cout S3 S2 S1 S0

0

0 0 1 0

+ 0001

0 0 1 1

Cin

+	В7	В6	B5	B4	В3	В2	В1	ВО

Cout S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0

0

00010010

 $+\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0$

 $0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,0$